

國立中央大學 106 學年度碩士班考試入學試題

所別：光電科學與工程學系 碩士班 不分組(一般生)

共 2 頁 第 1 頁

科目：電子學

本科考試可使用計算器，廠牌、功能不拘

* 請在答案卷 內作答

1. At room temperature $V_T = 0.026 \text{ V}$, consider the circuit shown in Fig. 1(a). The cut-in voltage for the diode is $V_\gamma = 0$, its forward resistance $r_f = 0$.
- 10% (a) Define and sketch the load line of diode in this circuit and find the working point of diode.
- 10% (b) Sketch the steady-state output voltage v_o for the input signal v_i given for the circuit in Fig. 1(b).


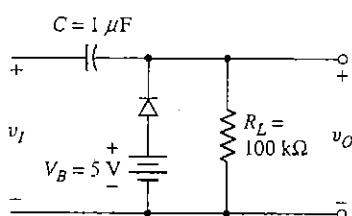


Fig. 1

(a)

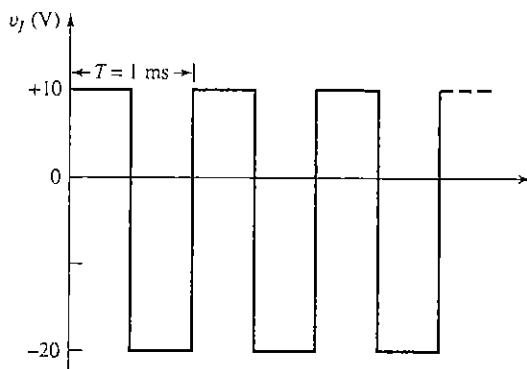

參考用

2. For the circuit in Figure 2, the parameters are $V_{TN} = 1 \text{ V}$ and $K_n = 0.5 \text{ mA/V}^2$ for transistors M_1 and M_2 .
- 10% (a) Define and sketch the load line of transistors M_1
- 10% (b) Sketch the current-voltage characteristics of transistors M_2

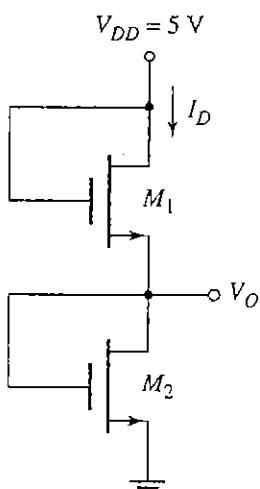


Fig. 2

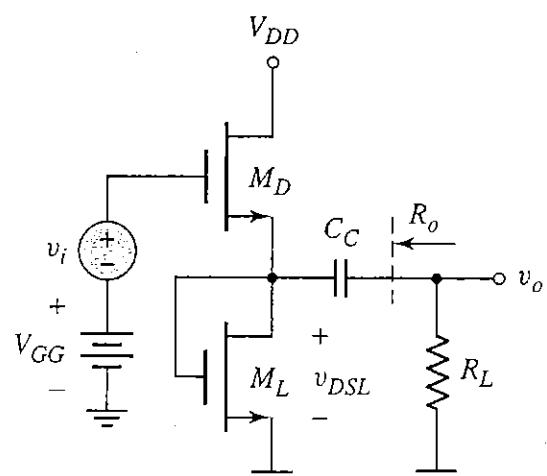


Fig. 3

3. For the circuit shown in Fig. 3, assume small-signal output resistances of transistors r_{oL} are finite and r_{oD} is infinite.
- 10% (a) Determine the small-signal voltage gain $A_v = v_o/v_i$.
- 5% (b) Determine the output resistance R_o .

注意：背面有試題

國立中央大學 106 學年度碩士班考試入學試題

所別：光電科學與工程學系 碩士班 不分組(一般生)

共 2 頁 第 2 頁

科目：電子學

本科考試可使用計算器，廠牌、功能不拘

* 請在答案卷

內作答

15% 4. Sketch the transfer characteristic of the circuit in Fig. 4.

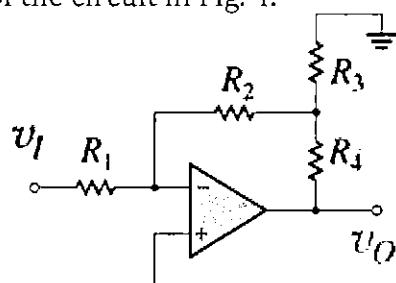


Fig. 4

20% 5. Sketch the transfer characteristic of the circuit in Fig. 5.

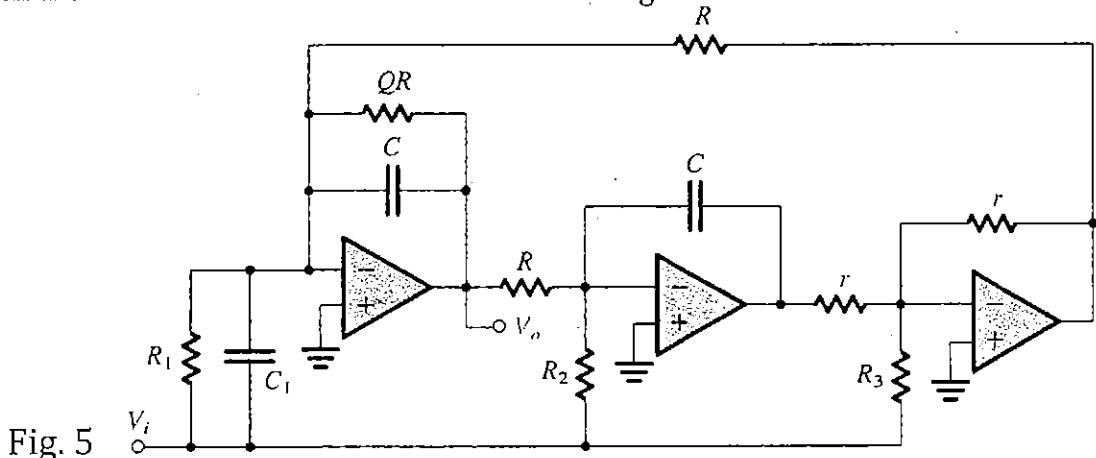


Fig. 5

10% 6. Analyze the frequency response of the circuit in the figure 6, and sketch the Bode plot.

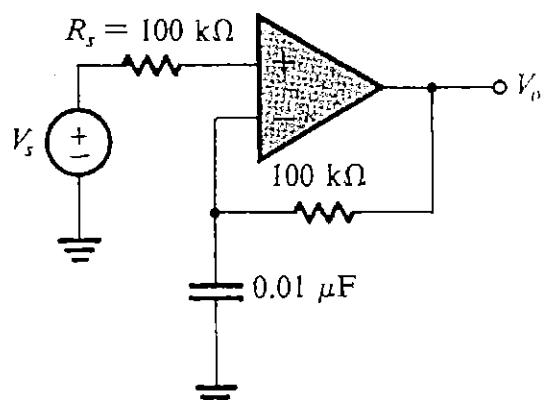


Fig. 6